

DDS 电路生成 各种调制 分频器

DDS 电路生成:

matlab 或 c 语言 通过 excel 生成波形数据

先生成所需信号:

```
F1=1;%信号的频率
Fs=2048;%采样频率
P1=0;%信号初始相位
N=2047;%采样点数为 N+1
t=[0:1/Fs:N/Fs];%采样时刻
ADC=511;%直流分量
A=511;%信号幅度
s=A*sin(2*pi*F1*t + pi*P1/180) + ADC;%生成信号
plot(s);%绘制图形
```

在 MATLAB 主界面中，右侧的 workspace 栏中，选中 name 为 s 的一项，双击，便可打开该数组的值。可能需要通过 excel 进行数据处理（单元格选择数值：位数 0），生成的数据即为所需。

Quartus 进行 mif 制作：file→new→Memory Initialization File，设置相应的 mif 文件大小设置选项中。

下面我们推倒 DDS 输出的正弦波的频率公式：

假设采样时钟的频率为 f_c ，频率控制字为 M ，相位累加寄存器的位宽为 n ，则相位累加器中的最大值为 2^n-1 ，当超过该值时，相位累加寄存器中的值就会溢出，然后从 0 开始计数。

因为采样时钟的频率为 f_c ，频率控制字为 M ，则每隔 $1/f_c$ ，相位累计寄存器中的值就增加 M ，所以，在 1s 内，相位累加寄存器中的值增加的大小为 $(1/(1/f_c))*M = f_c * M$ ，又因为寄存器中最大表示的值为 2^n-1 ，所以可以计算出 1s 内溢出的次数为 $f_c * M / 2^n$ ，因为寄存器中的值从 0 增加到 2^n-1 ，刚好输出一个周期的正弦波信号。所以，寄存器溢出的次数就是输出正弦波的周期数。

1s 内输出正弦波的周期数就为 DDS 输出的正弦波的频率，也就是我们的目标频率 $f_0 = f_c * M / 2^n$ 。

比如我们上一篇中， $f_c = 50\text{Mhz}$ ， $M = 1$ ， $n = 8$ ，所以可以计算出目标频率 $f_0 = 195\text{Mhz}$ ；当 $M = 2$ 时， $f_0 = 390\text{Mhz}$ ； $M = 2$ 刚好是 $M = 1$ 时目标频率的 2 倍，

当已知目标频率，求频率控制字 M 时， $M = f_0 * 2^n / f_c$ 。

```
module DDS(
    clk,//时钟
    reset_n,//复位
    Fword,//频率控制字
    Pword,//相位控制字
    DA_Data//数据输出
```

```

);

input clk;
input reset_n;
input [31:0] Fword;//控制位数
input [10:0] Pword;//Rom 地址 11 位：横坐标最大为：2048
output [9:0] DA_Data;

reg [31:0] r_Fword;//频率 寄存器
reg [10:0] r_Pword;//相位 寄存器

reg [31:0] Fcnt;//累加器

wire [10:0] rom_addr;

always @(posedge clk)
begin
    r_Fword <= Fword;
    r_Pword <= Pword;
end

always @(posedge clk or negedge reset_n)
begin
    if(!reset_n)
        Fcnt <= 32'd0;
    else
        Fcnt <= Fcnt + r_Fword;//Fcnt：相位累加器
end

assign rom_addr = Fcnt[31:21] + r_Pword;

rom rom(
    .address(rom_addr),
    .clock(clk),
    .q(DA_Data)
);

```

endmodule

```

`timescale 1ns/100ps

```

```

module DDS_tb;
    reg clk;
    reg reset_n;
    reg [31:0] Fword;
    reg [10:0] Pword;//Rom 地址 11 位
    wire [9:0] DA_Data;

```

```

DDS DDS(
.clk(clk),//时钟
.reset_n(reset_n),//复位
.Fword(Fword),//频率控制字
.Pword(Pword),//相位控制字
.DA_Data(DA_Data)//数据输出
);

initial clk = 1;
always #10 clk = ~clk;

initial
begin
    reset_n = 0;
    Fword = 1000000;
    Pword = 0;
    #1;
    reset_n = 1;
end
endmodule

```

生成 ROM: Tools→MegaWizard Plug-In Manager

Memory compiler → ROM: 1port 给文件命名, 选择位宽和字节

激励文件的配置: 将编写的激励文件 DDS_tb 添加到 test bench 中

我们已经得到 2 个 “.v” 文件, “DDS.v” 作为顶层设计, 包含整个模块的设计信息; “DDS_tb” 是激励文件, 是模仿外加激励信号将其加入到模块中。

①Assignments→Settings ②Simulation, ③选择 Compile test bench→Test Benches→New
④Test bench name: 写入激励文件名: DSS_tb ⑤选择 File name 旁的..., 选择 DDS_tb.v 返回上一层单击 add

进行 RTL Simulation 软件自动打开 Model Sim:

设置数据显示: Analog (custom) 字符类型 unsigned 点击 zoom full

m 序列码: // 3 位 起始值 000

```

module m_ser(clk,reset_n,load,m_ser_out);
    input clk;
    input reset_n;
    input load;
    output m_ser_out;
    wire clk;
    wire reset_n;
    wire load;

```

```

reg m_ser_out;
reg[2:0] m_code;
always@(posedge clk or negedge reset_n)
begin
    if(!reset_n)
        begin
            m_code<=3'b000;
            m_ser_out<=1'b0;
        end
    else
        if(load)
            begin
                m_code<=3'b001;//????
                m_ser_out<=m_code[2];
            end
        else
            begin
                m_code[2:1]<=m_code[1:0];
                m_code[0]<=m_code[2]^ m_code[0];//2?0???????0
                m_ser_out<=m_code[2];
            end
        end
    end
end
Endmodule

```

```

test_m_ser:
module test_m_ser;
    reg clk;
    reg reset_n;
    reg load;
    wire m_ser_out;
    m_ser m_ser(clk,reset_n,load,m_ser_out);

    initial begin
        reset_n=1'b0;
        load=1'b1;
        clk=1'b0;
        #30
        reset_n=1'b1;
        #30
        load=1'b0;
        #1000 $stop;
    end
    always begin
        #10 clk=~clk;
    end
end

```

endmodule

ASK 调制:

```
module ask(clk,reset_n,data_in,ask_code_out);
    input clk;
    input reset_n;
    input data_in;
    output ask_code_out;
    wire clk;
    wire reset_n;
    wire data_in;
    reg[2:0]clk_cnt;
    reg clk_div;
    always@(posedge clk or negedge reset_n)//?????
    begin
        if(!reset_n)
            begin
                clk_cnt<=3'd0;
                clk_div<=1'b0;
            end
        else if(clk_cnt==3'd1)
            begin
                clk_div<=~clk_div;
                clk_cnt<=3'd0;
            end
        else
            clk_cnt<=clk_cnt +1'b1;
        end
        assign ask_code_out=(data_in)? clk_div :1'b0;
    end
endmodule
```

Endmodule

```
module test_ask;
    reg clk;
    reg reset_n;
    reg data_in;
    reg load;
    wire m_ser_out;
    wire ask_code_out;
    m_ser m_ser(clk,reset_n,load,m_ser_out);
    ask ask(clk,reset_n,m_ser_out,ask_code_out);
    initial begin
        reset_n=1'b0;
        load=1'b1;
        clk=1'b0;
        #30
    end
endmodule
```

```

        reset_n=1'b1;
        #30
        load=1'b0;
        #1000 $stop;
    end
    always begin
        #10 clk=~clk;
    end
Endmodule

```

FSk 调制

```

module fsk_code(clk,m_ser_code_in,fsk_code_sin_out);
    input clk;
    input m_ser_code_in;
    output fsk_code_sin_out;
    wire clk;
    wire m_ser_code_in;
    reg[2:0]cnt=3'b000;
    wire f1;
    reg f2=1'b1;
    always@(posedge clk)
    begin
        if(cnt==3'b010)
            begin
                cnt<=3'd0;
                f2<=~f2;
            end
        else
            cnt<=cnt+1'b1;
        end
    end
    assign f1=clk;
    assign fsk_code_sin_out=(m_ser_code_in)? f2:f1;
Endmodule

```

```

module test_fsk;
    reg clk;
    reg reset_n;
    reg load;
    wire m_ser_out;
    wire ask_code_out;
    m_ser m_ser(clk,reset_n,load,m_ser_out);
    fsk_code fsk_code(clk,m_ser_out,fsk_code_sin_out);
    initial begin
        reset_n=1'b0;
        load=1'b1;
        clk=1'b0;
    end
endmodule

```

```

        #30
        reset_n=1'b1;
        #30
        load=1'b0;
        #1000 $stop;
    end
    always begin
        #30 clk=~clk;
    end
endmodule

```

一、占空比为 50%的分频器。

1、偶分频：

偶分频电路指的是分频系数为 2、4、6、8 ... 等偶数整数的分频电路，我们可以直接进行分频。例如下面 divider.v 中，对输入时钟进行 6 分频，即假设 clk 为 50MHz，分频后的时钟频率为 (50/6) MHz。

程序如下：

设计代码：

```

//rtl
module divider(
    clk,
    rst_n,
    clk_div
);
    input clk;
    input rst_n;
    output clk_div;
    reg clk_div;

    parameter NUM_DIV = 6;
    reg [3:0] cnt;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) begin
            cnt    <= 4'd0;
            clk_div <= 1'b0;
        end
        else if(cnt < NUM_DIV / 2 - 1) begin
            cnt    <= cnt + 1'b1;
            clk_div <= clk_div;
        end
        else begin
            cnt    <= 4'd0;
            clk_div <= ~clk_div;
        end
end

```

Endmodule

```
//tb 仿真程序
module divider_tb();
    reg clk;
    reg rst_n;
    wire clk_div;
    parameter DELY=100;
    divider U_divider(
        .clk      (clk      ),
        .rst_n     (rst_n     ),
        .clk_div(clk_div)
    );
    always #(DELY/2) clk=~clk;//产生时钟波形
initial begin
    $fsdbDumpfile("divider_even.fsdb");
    $fsdbDumpvars(0,U_divider);
end
initial begin
    clk=0;rst_n=0;
    #DELY rst_n=1;
    #((DELY*20)) $finish;
end
end
endmodule
```

2、奇分频:

由于奇分频需要保持分频后的时钟占空比为 50% ,所以不能像偶分频那样直接在分频系数的一半时使时钟信号翻转(高电平一半,低电平一半)。在此我们需要利用输入时钟上升沿和下降沿来进行设计。接下来我们设计一个 5 分频的模块,设计思路如下:

采用计数器 cnt1 进行计数,在时钟上升沿进行加 1 操作,计数器的值为 0、1 时,输出时钟信号 clk_div 为高电平;计数器的值为 2、3、4 时,输出时钟信号 clk_div 为低电平,计数到 5 时清零,从头开始计数。我们可以得到占空比为 40% 的波形 clk_div1。

采用计数器 cnt2 进行计数,在时钟下降沿进行加 1 操作,计数器的值为 0、1 时,输出时钟信号 clk_div 为高电平;计数器的值为 2、3、4 时,输出时钟信号 clk_div 为低电平,计数到 5 时清零,从头开始计数。我们可以得到占空比为 40% 的波形 clk_div2。

clk_div1 和 clk_div2 的上升沿到来时间相差半个输入周期,所以将这两个信号进行或操作,即可得到占空比为 50% 的 5 分频时钟。程序如下:

设计代码:

```
//rtl
module divider(
    clk,
    rst_n,
    clk_div
);
    input clk;
    input rst_n;
```



```

output clk_div;

parameter NUM_DIV = 5;
reg[2:0] cnt1;
reg[2:0] cnt2;
reg      clk_div1, clk_div2;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt1 <= 0;
    else if(cnt1 < NUM_DIV - 1)
        cnt1 <= cnt1 + 1'b1;
    else
        cnt1 <= 0;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        clk_div1 <= 1'b1;
    else if(cnt1 < NUM_DIV / 2)
        clk_div1 <= 1'b1;
    else
        clk_div1 <= 1'b0;

always @(negedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt2 <= 0;
    else if(cnt2 < NUM_DIV - 1)
        cnt2 <= cnt2 + 1'b1;
    else
        cnt2 <= 0;

always @(negedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        clk_div2 <= 1'b1;
    else if(cnt2 < NUM_DIV / 2)
        clk_div2 <= 1'b1;
    else
        clk_div2 <= 1'b0;

assign clk_div = clk_div1 | clk_div2;
endmodule

```

```

//tb 仿真
module divider_tb();
    reg clk;

```

```

    reg rst_n;
    wire clk_div;
    parameter DELY=100;
divider U_divider(
    .clk      (clk      ),
    .rst_n    (rst_n    ),
    .clk_div  (clk_div)
);
    always #(DELY/2) clk=~clk;//产生时钟波形
initial begin
    $fsdbDumpfile("divider_odd.fsdb");
    $fsdbDumpvars(0,U_divider);
end
initial begin
    clk=0;rst_n=0;
    #DELY rst_n=1;
    #((DELY*20)) $finish;
end
endmodule

```

二、任意分频

在 verilog 程序设计中，我们往往要对一个频率进行任意分频，而且占空比也有一定的要求。这样的话，对于程序有一定的要求。现在在前面两个实验的基础上做一个简单的总结，实现对一个频率的任意占空比的任意分频。

比如：FPGA 系统时钟是 50MHz，而我们要产生的频率是 880Hz，那么，我们需要对系统时钟进行分频。很容易想到用计数的方式来分频： $50000000/880 = 56818$ 。显然这个数字不是 2 的整幂次方，那么我们可以设定一个参数，让它到 56818 的时候重新计数就可以实现了。程序如下：

```

//rtl
module div(
    clk,
    rst_n,
    clk_div
);
    input clk,rst_n;
    output clk_div;

    reg [15:0] counter;

    always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)
            counter <= 0;
        else if(counter==56817)
            counter <= 0;
        else
            counter <= counter+1;

```

```
assign clk_div = counter[15];
endmodule
```

三、任意占空比

下面我们来算一下上面产生的时钟的占空比：

我们清楚地知道，这个输出波形在 **counter** 为 0 到 32767（2 的 15 次方）的时候为低，在 32768 到 56817 的时候为高，占空比为 40% 多一些，如果我们需要占空比为 50%，那么我们需要再设定一个参数，使它为 56817 的一半，使达到它的时候波形翻转，就可以实现结果了。程序如下：

28408=56818/2-1，计数到 28408 就清零，翻转，其余的计数期间，保持不变。

```
//rtl
module div(
    clk,
    rst_n,
    clk_div
);
    input clk,rst_n;
    output clk_div;
    reg clk_div;
    reg [14:0] counter;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        counter <= 0;
    else if(counter==28408)
        counter <= 0;
    else
        counter <= counter+1;


always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        clk_div <= 0;
    else if(counter==28408)
        clk_div <= ~clk_div;
endmodule
```

冒泡排序：

一、 设计思路概述

搭建状态机分布处理，处理过程如下。

二、 逻辑框图

 



三、 状态机时序

初始状态: S0

S0:是否输入八位 4bit 待比较数据, 输入完成则进入 S1

S1:是否处理完冒泡排序, 处理完成进入 S2

S2:输出数据, 进入 S3

S3:等待一会, 回到 S0

```
module bub(  
    input clk,  
    input rst,  
    input [3:0]data_in,  
    output reg[2:0]state,  
    output reg[3:0]data_out  
);  
reg[3:0] i,p;//计数器  
reg[3:0]content[7:0];  
  
initial begin  
    state<=0;i<=0;p<=7;  
end  
always@(posedge clk or posedge rst )  
begin  
    if(rst)begin state<=0;data_out<=0;i<=0;p<=7;end  
  
    else begin  
        case(state)  
            3'b000:begin//读取数据  
  
                content[i]=data_in;  
                i=i+1;  
                if(i==8)begin i<=0;state<=3'b001;end  
            end //000  
  
            3'b001:begin//冒泡排序  
                if(i<p)  
begin  
                    if(content[i]<content[i+1])begin //如果当前位置比后面小  
则对调  
                        content[i+1]<=content[i];  
                        content[i]<= content[i+1];
```

```

        end
        i<=i+1;
    end
else begin
    i<=0; p<=p-1;
    end
    if (p==0&&i==0) state<=3'b010;

end//001
3'b010:begin //发送数据
    data_out=content[i];
    i=i+1;
    if(i==8) begin i=0; state=3'b011; end
end
3'b011:begin//延时一段时间
    i=i+1;
    if(i==15)begin i=0;state=0;end
end//011
endcase
end//else

end//always
endmodule
测试文件:
`timescale 1 ns/ 1 ps
module test;
    reg clk;
    reg [3:0] data_in;
    reg rst;
    wire [3:0] data_out;
    wire [2:0] state;

    // assign statements (if any)
    bub il (
        .clk(clk),
        .data_in(data_in),
        .data_out(data_out),
        .rst(rst),
        .state(state)
    );
    initial
    begin
        clk=0;
        #100

```

```

        rst=1;
        #30
        rst=0;
        forever #5 clk=~clk;
end
initial
begin
#130
        while(1)
        begin
            data_in=7;
            #10
            data_in=5;
            #10
            data_in=8;
            #10
            data_in=11;
            #10
            data_in=12;
            #10
            data_in=14;
            #10
            data_in=15;
            #10
            data_in=9;
            #1000
            rst=1;
            #30
            rst=0;
        end
end
endmodule

```

仿真结果：



